

# Circuitos Lógicos:

Máquina de estados, contador 4 Bits e 8 bits em VHDL



Igor Antunes, João David e  
Guilherme Roupe

## Questão 2:

Implemente em VHDL um contador com de 4 bits crescente/descrescente, com o sentido controlado por um sinal UP\_DN e cuja contagem pode ser suspensa pelo sinal de HOLD. O contador gera uma saída RCO toda vez que houver "overflow" ou "underflow" na contagem e deve ter ainda um sinal de CLR assíncrono para zerar a saída. Implemente um arquivo de testes (TESTBENCH) em VHDL para verificar o funcionamento do seu projeto. Simule com GHDL e GTKWAVE e apresente um relatório com os arquivos em VHDL e os resultados da simulação obtidos. Adicionalmente, apresente o código completo em VHDL de um contador de 8 bits utilizando PORT MAP e referenciando duas instâncias do contador de 4 bits já projetado.

```
15  library IEEE;
16  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
17  use ieee.numeric_std.all;
18
19  entity contador_binario IS
20      port (CLK, CLR, UP_DN, HOLD : in std_logic;
21            Q : out std_logic_vector(3 downto 0);
22            RCO : out std_logic);
23  end contador_binario;
24
```

# A arquitetura da entidade

```
25 architecture Behavior of contador_binario is
26
27     signal COUNTER : unsigned(3 downto 0) := "0000";
28
29     begin
30
31     process(CLK, CLR)
32     begin
33         if (CLR = '1') then
34             COUNTER <= "0000";
35         else
36             if(rising_edge(CLK)) then
37                 if (HOLD = '0') then
38                     if (UP_DN = '0') then
39                         COUNTER <= COUNTER +1;
40                         if (COUNTER = "1111") then
41                             RCO <= '1';
42                         end if;
43                     else
44                         COUNTER <= COUNTER -1;
45                         if (COUNTER = "0000") then
46                             RCO <= '1';
47                         end if;
48                     end if;
49                 end if;
50             else
51                 if (CLK = '0') then
52                     RCO <= '0';
53                 end if;
54             end if;
55         end process;
56     Q <= std_logic_vector(COUNTER);
57
58 end architecture Behavior;
```

Vetor "unsigned", da biblioteca numeric\_std

Implementação do CLR

Ativação na subida do clock

Função HOLD

Aplicação do sinal Up\_Down

Incremento do vetor unsigned

Funcionamento do RCO

Conversão para vetor lógico e aplicação à saída

# Testbench: componente e port map

```
15 library IEEE;
16 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
17 use ieee.numeric_std.all;
18
19 entity contador_binario_TB is
20 end entity contador_binario_TB;
21
22 architecture TB of contador_binario_TB is
23
24     signal CLK, CLR, UP_DN, HOLD, RCO : std_logic := '0';
25     signal Q : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
26
27     component contador_binario
28     port (CLK, CLR, UP_DN, HOLD : in std_logic;
29          Q : out std_logic_vector(3 downto 0);
30          RCO : out std_logic);
31 end component;
32
33 begin
34
35     DUT : contador_binario port map (CLK => CLK,
36                                     CLR => CLR, UP_DN => UP_DN, HOLD => HOLD,
37                                     Q => Q, RCO => RCO);
38
```

← Declaração de entidade do teste, sem portas

← Entradas e saídas são declaradas como sinais na arquitetura

← Declaração do componente com suas portas

← PORT MAP



# Os processos do testbench

```
39 clock : process
40 begin
```

```
41   CLK <= '0';
42   wait for 10 ns;
43   CLK <= '1';
44   wait for 10 ns;
```

```
45 end process;
```

```
46
47 inputCLR : process
48 begin
```

```
49   wait for 500 ns;
50   CLR <= '1';
51   wait for 20 ns;
52   CLR <= '0';
```

```
53 end process;
```

```
54
55 inputHOLD : process
56 begin
```

```
57   wait for 1000 ns;
58   HOLD <= '1';
59   wait for 200 ns;
60   HOLD <= '0';
```

```
61 end process;
```

```
62
63 inputUP_DN : process
64 begin
```

```
65   UP_DN <= '0';
66   wait for 1500 ns;
67   UP_DN <= '1';
68   wait for 1500 ns;
```

```
69 end process;
```

```
70
71 end architecture TB;
```


← Operação do Clock

← Simulação da ativação do Clear


← Simulação da ativação do Hold

← Simulação da ativação do Up\_Down


# Simulação no GTKWAVE

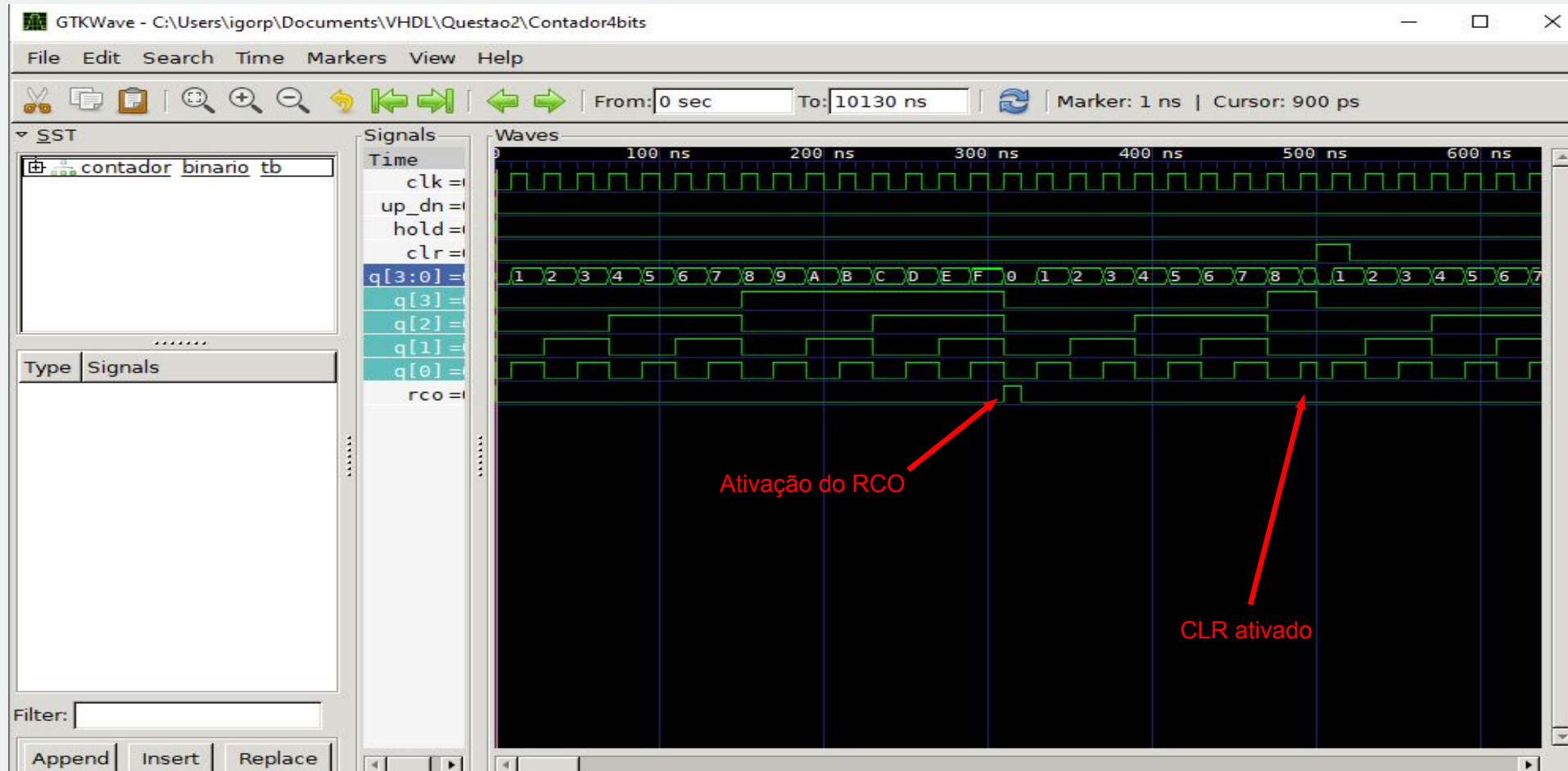

# Simulação no GTKWAVE

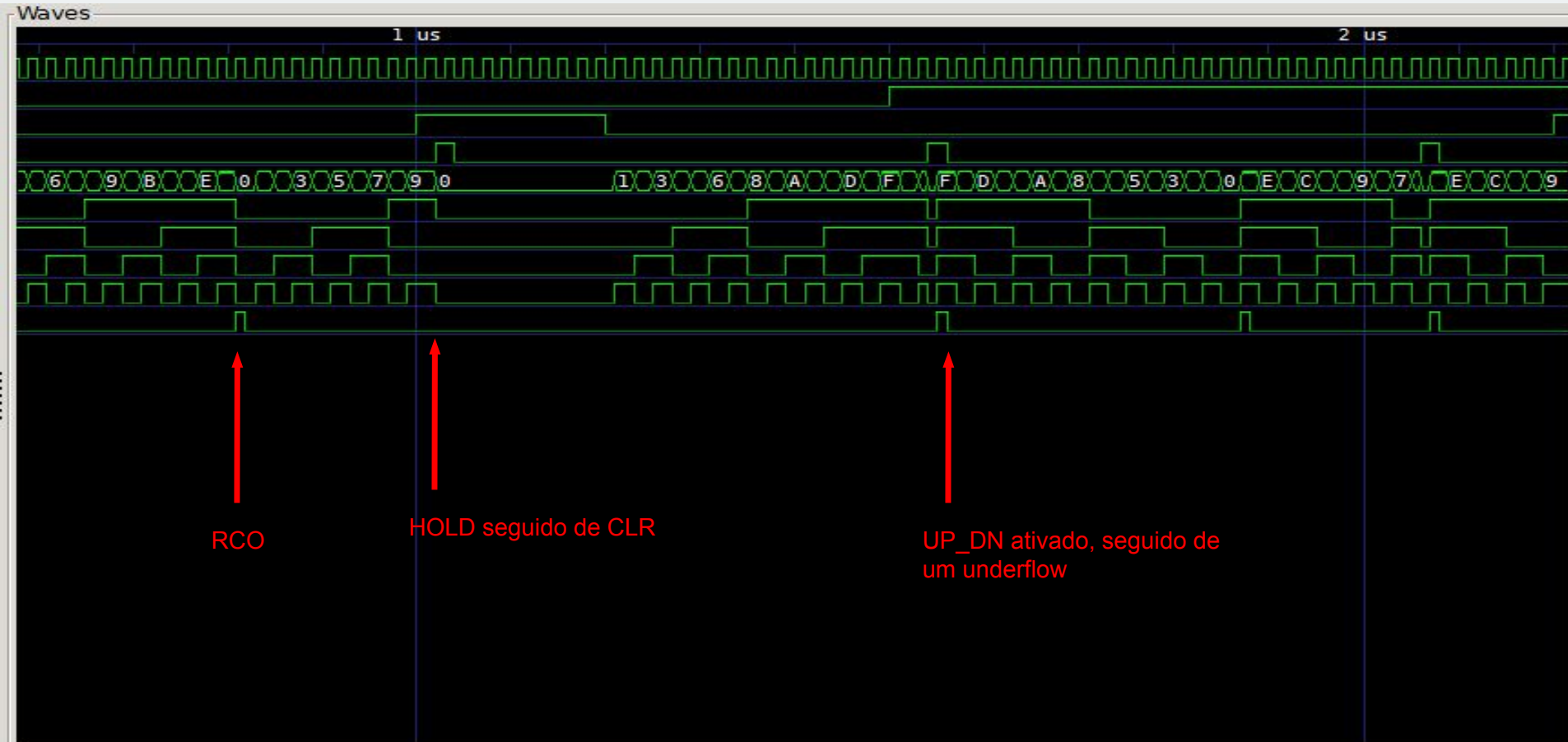

# Construção no LogiSim-Evolution

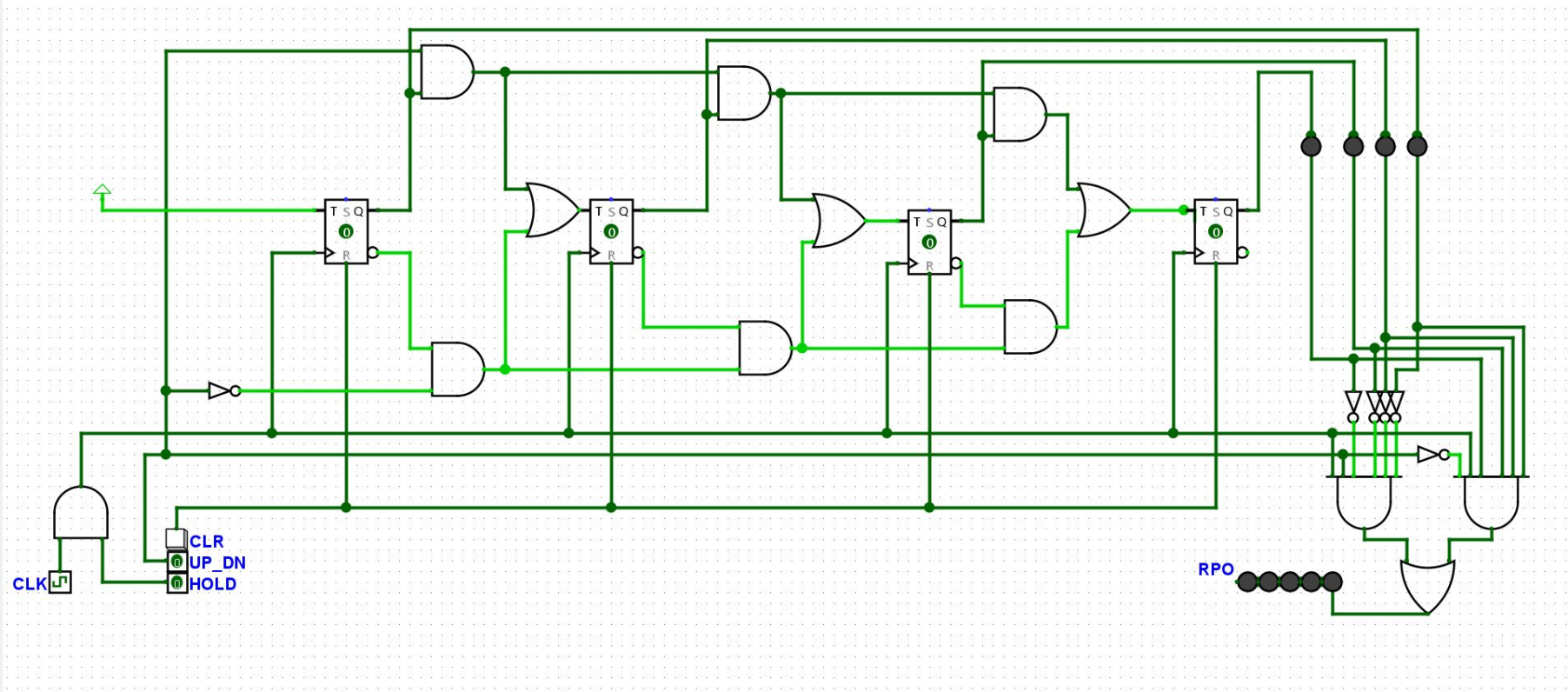



# Contador de 8 bits

```
16  library IEEE;
17  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
18  use ieee.numeric_std.all;
19
20  entity contador_binarioV2 is          ← Nova entidade, com portas
21      port (CLK, CLR, UP_DN, HOLD : in std_logic;
22            Q : out std_logic_vector(7 downto 0);
23            RCO : out std_logic);
24  end entity contador_binarioV2;
25
26  architecture Behavior of contador_binarioV2 is
27
28      component contador_binario        ← Contador anterior como componente
29          port (CLK, CLR, UP_DN, HOLD : in std_logic;
30                Q : out std_logic_vector(3 downto 0);
31                RCO : out std_logic);
32      end component;
33
34      signal RCO1, RCO2, CONNECT : std_logic := '0';
35      signal QTEMP : std_logic_vector(7 downto 0) := "00000000";
36
```

# Contador de 8 bits

```
37     begin
38
39     DUT1 : contador_binario port map (CLK => CLK,
40     CLR => CLR, UP_DN => UP_DN, HOLD => HOLD,
41     Q => QTEMP(3 downto 0), RCO => RCO1);
42
43     DUT2 : contador_binario port map (CLK => CONNECT,
44     CLR => CLR, UP_DN => UP_DN, HOLD => HOLD,
45     Q => QTEMP(7 downto 4), RCO => RCO2);
46
47
48     carry : process(CLK, QTEMP)
49     begin
50         if (UP_DN = '1') then
51             CONNECT <= QTEMP(3);
52         else
53             CONNECT <= not QTEMP(3);
54         end if;
55     end process;
56
57     Q <= QTEMP;
58     RCO <= RCO1 and RCO2;
59
60 end architecture Behavior ;
```

Dois port maps da mesma entidade

Conversão da saída de uma entidade no CLK da outra

RCO do novo contador


# Testbench do contador de 8 bits

```
16 library IEEE;
17 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
18 use ieee.numeric_std.all;
19
20 entity contador_binarioV2_TB is
21 end entity contador_binarioV2_TB;
22
23 architecture TB of contador_binarioV2_TB is
24
25     component contador_binarioV2
26     port (CLK, CLR, UP_DN, HOLD : in std_logic;
27          Q : out std_logic_vector(7 downto 0);
28          RCO : out std_logic);
29     end component;
30
31     signal CLK, CLR, UP_DN, HOLD, RCO : std_logic := '0';
32     signal Q : std_logic_vector(7 downto 0) := "00000000";
33
34     begin
35
36         DUT3 : contador_binarioV2 port map (CLK => CLK,
37         CLR => CLR, UP_DN => UP_DN, HOLD => HOLD,
38         Q => Q, RCO => RCO);
39
40
```


```
41 clock : process
42 begin
43     CLK <= '0';
44     wait for 10 ns;
45     CLK <= '1';
46     wait for 10 ns;
47 end process;
48
49 inputCLR : process
50 begin
51     wait for 20000 ns;
52     CLR <= '1';
53     wait for 20 ns;
54     CLR <= '0';
55 end process;
56
57 inputHOLD : process
58 begin
59     wait for 35000 ns;
60     HOLD <= '1';
61     wait for 500 ns;
62     HOLD <= '0';
63 end process;
64
65 inputUP_DN : process
66 begin
67     UP_DN <= '0';
68     wait for 50000 ns;
69     UP_DN <= '1';
70     wait for 50000 ns;
71 end process;
72
73 end architecture TB;
```

tempos consideravelmente mais  
longos entre os inputs

# Simulação no GTKWAVE

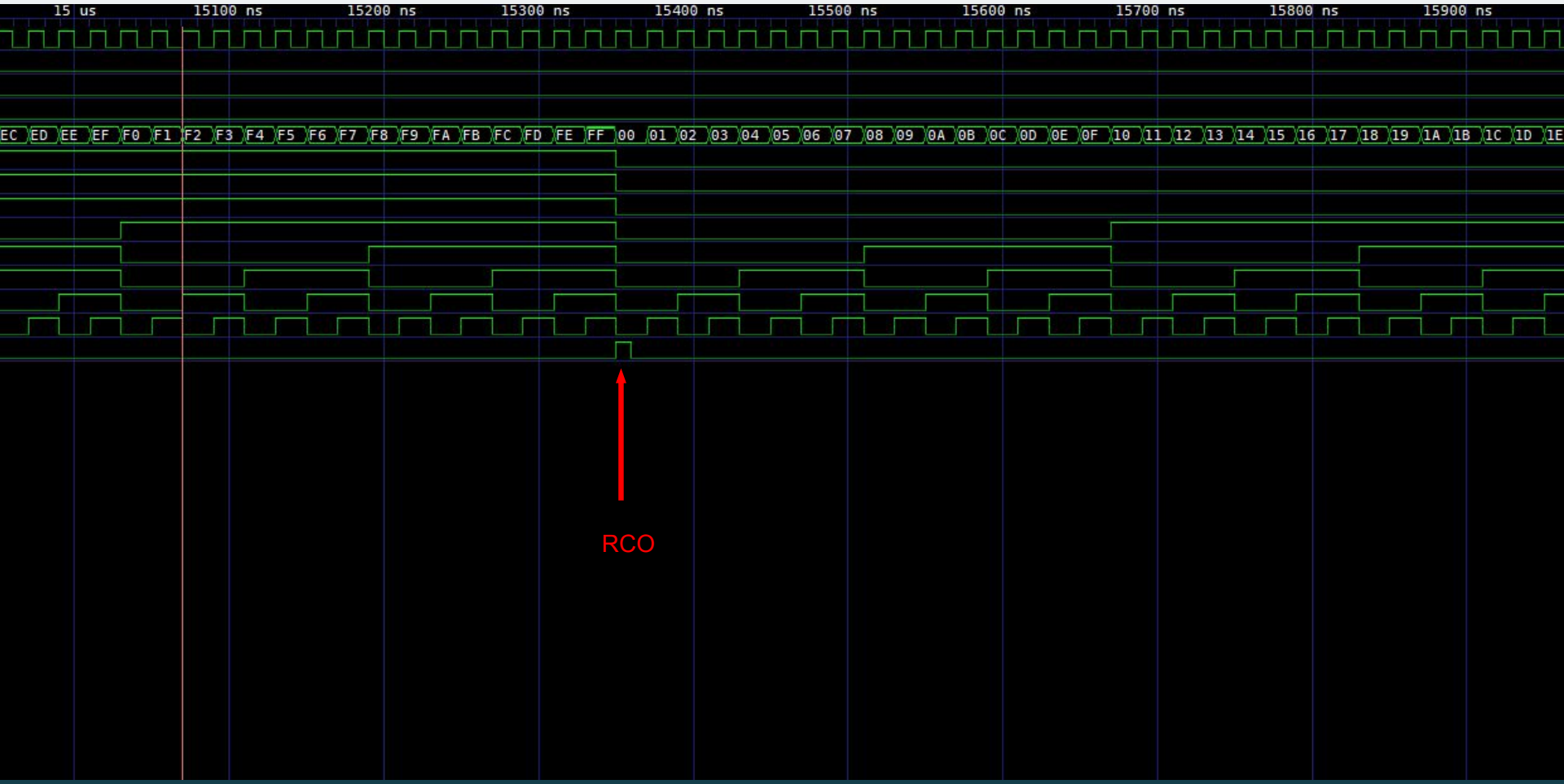

# Simulação no GTKWAVE

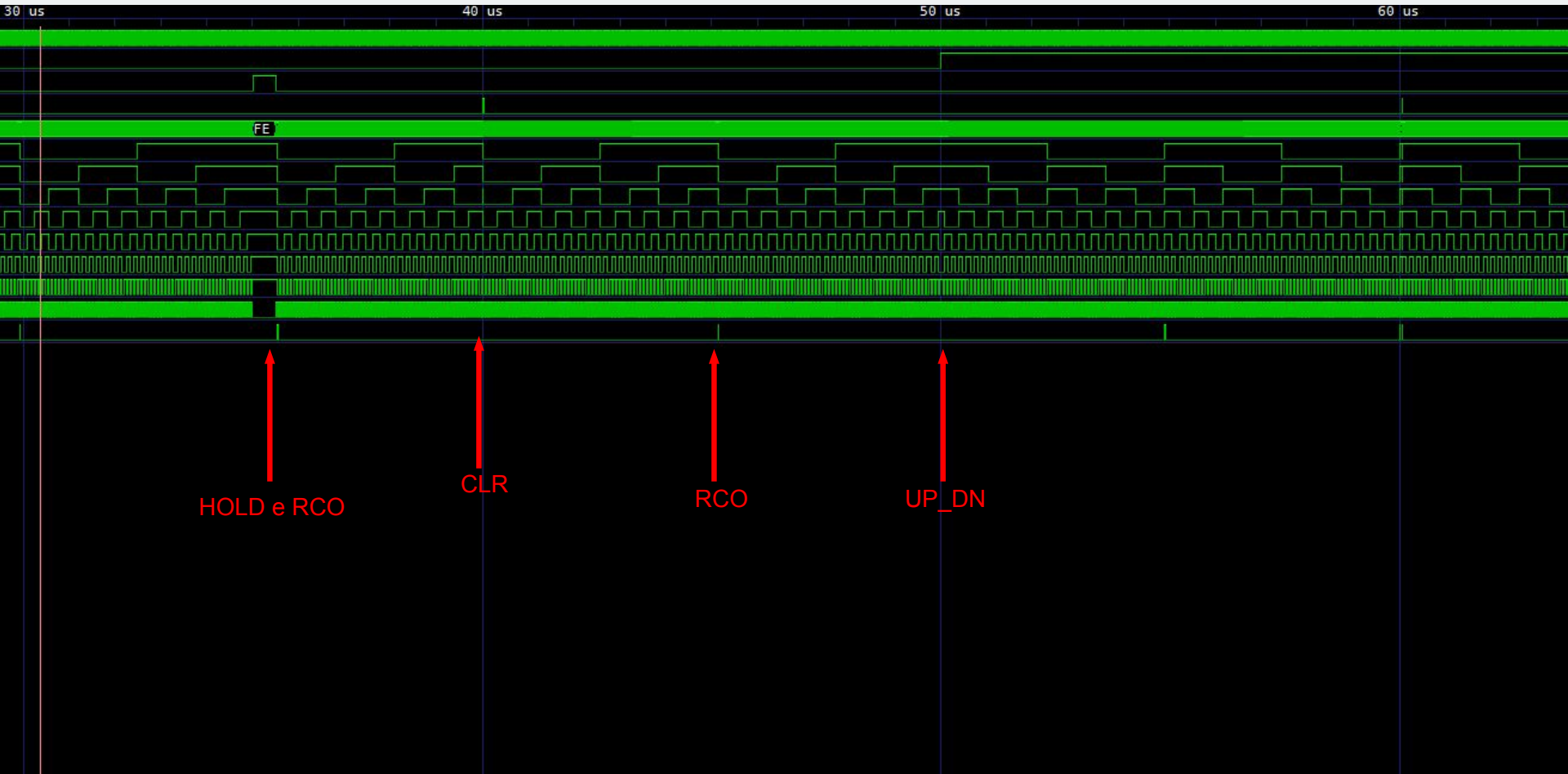



# Questão 1:

“Implemente em VHDL uma máquina de estados finitos, utilizando o modelo de Moore, que atua como um detector de sequências “1011”. Seu projeto DEVE detectar sequências sobrepostas. Suponha que a entrada seja denominada X, a saída seja denominada Z e que um sinal de reset (RST) reinicia a máquina de uma forma assíncrona. A construção VHDL ENTITY é fornecida. Escreva a construção VHDL ARCHITECTURE correspondente para implementar a FSM. Implemente com flip-flops acionados na transição positiva. Implemente um arquivo de testes (TESTBENCH) em VHDL para verificar o funcionamento do seu projeto. Simule com GHDL e GTKWAVE e apresente um relatório com os arquivos em VHDL e os resultados da simulação obtidos.”

```
16  library ieee;
17  use ieee.std_logic_1164.all;
18  use ieee.numeric_std.all;
19
20  entity detector is
21      port (X : in std_logic;
22            CLK : in std_logic;
23            RST : in std_logic;
24            Z : out std_logic;
25            STATE : out integer --Adicionado para observação
26            );
27  end detector;
```

Biblioteca numeric\_std para a utilização do tipo Integer

# A arquitetura da entidade

```
29 architecture Behavior of detector is
30
31     signal STATE_TEMP : integer:=1;
32
33     begin
34
35     process(CLK, RST)
36     begin
37
38         if(RST = '1') then
39             STATE_TEMP <= 1;
40         else
41             if(rising_edge(CLK)) then
42                 case STATE_TEMP is
43
44                     when 1 =>
45                         if(X = '1') then
46                             STATE_TEMP <= 2;
47                         else
48                             STATE_TEMP <= 1;
49                         end if;
50
51                     when 2 =>
52                         if(X = '1') then
53                             STATE_TEMP <= 2;
54                         else
55                             STATE_TEMP <= 3;
56                         end if;
57
58                     when 3 =>
59                         if(X = '1') then
60                             STATE_TEMP <= 4;
61                         else
62                             STATE_TEMP <= 1;
63                         end if;
64
```

Análise do estado atual e da entrada, atribuição do próximo estado

```
72
73         if(X = '1') then
74             STATE_TEMP <= 2;
75         else
76             STATE_TEMP <= 3;
77         end if;
78
79         when others =>
80             STATE_TEMP <= 1;
81         end case;
82     end if;
83 end if;
84 end process;
85
86 process(STATE_TEMP)
87 begin
88     case STATE_TEMP is
89         when 5 =>
90             z <= '1';
91         when others =>
92             z <= '0';
93         end case;
94     end process;
95
96     STATE <= STATE_TEMP; -- novamente, para observação
97
98 end architecture Behavior;
```

atribuição da saída

# O Testbench


```
16 library ieee;
17 use ieee.std_logic_1164.all;
18 use ieee.numeric_std.all;
19
20 entity detector_tb is
21 end entity detector_tb;
22
23 architecture TB of detector_tb is
24
25     component detector
26     port (X : in std_logic;
27          CLK : in std_logic;
28          RST : in std_logic;
29          Z : out std_logic;
30          STATE : out integer --Adicionado para observação
31          );
32     end component;
33
34     signal X, CLK, RST, Z : std_logic := '0';
35     signal STATE : integer := 1;
36
37     begin
38
39     DUT : detector port map (X => X, CLK => CLK,
40                             RST => RST, Z => Z, STATE => STATE);
41
42     clock : process
43     begin
44         CLK <= '1';
45         wait for 10 ns;
46         CLK <= '0';
47         wait for 10 ns;
48     end process;
```

Análise do estado atual e da  
entrada, atribuição do  
próximo estado


```
58 input_X : process
59 begin
60     wait for 100 ns;
61     X <= '1';
62     wait for 20 ns;
63     X <= '1';
64     wait for 20 ns;
65     X <= '1';
66     wait for 20 ns;
67     X <= '0';
68     wait for 20 ns;
69     X <= '0';
70     wait for 20 ns;
71     X <= '0';
72     wait for 20 ns;
73     X <= '1';
74     wait for 20 ns;
75     X <= '0';
76     wait for 20 ns;
77     X <= '1';
78     wait for 20 ns;
79     X <= '1';
80     wait for 20 ns;
81     X <= '1';
82     wait for 20 ns;
83     X <= '0';
84     wait for 20 ns;
85     X <= '1';
86     wait for 20 ns;
87     X <= '1';
88     wait for 20 ns;
89     X <= '0';
90     wait for 20 ns;
91     X <= '1';
92     wait for 20 ns;
93     X <= '1';
94     wait for 20 ns;
95     X <= '0';
96     wait for 20 ns;
97     X <= '1';
98     wait for 20 ns;
99     X <= '0';
100    wait for 20 ns;
101    X <= '1';
102    wait for 20 ns;
103    X <= '1';
104    wait for 20 ns;
105 end process;
106
107 end architecture TB;
```

Simulação de inputs aleatórios para X

# Simulação no GTKWAVE

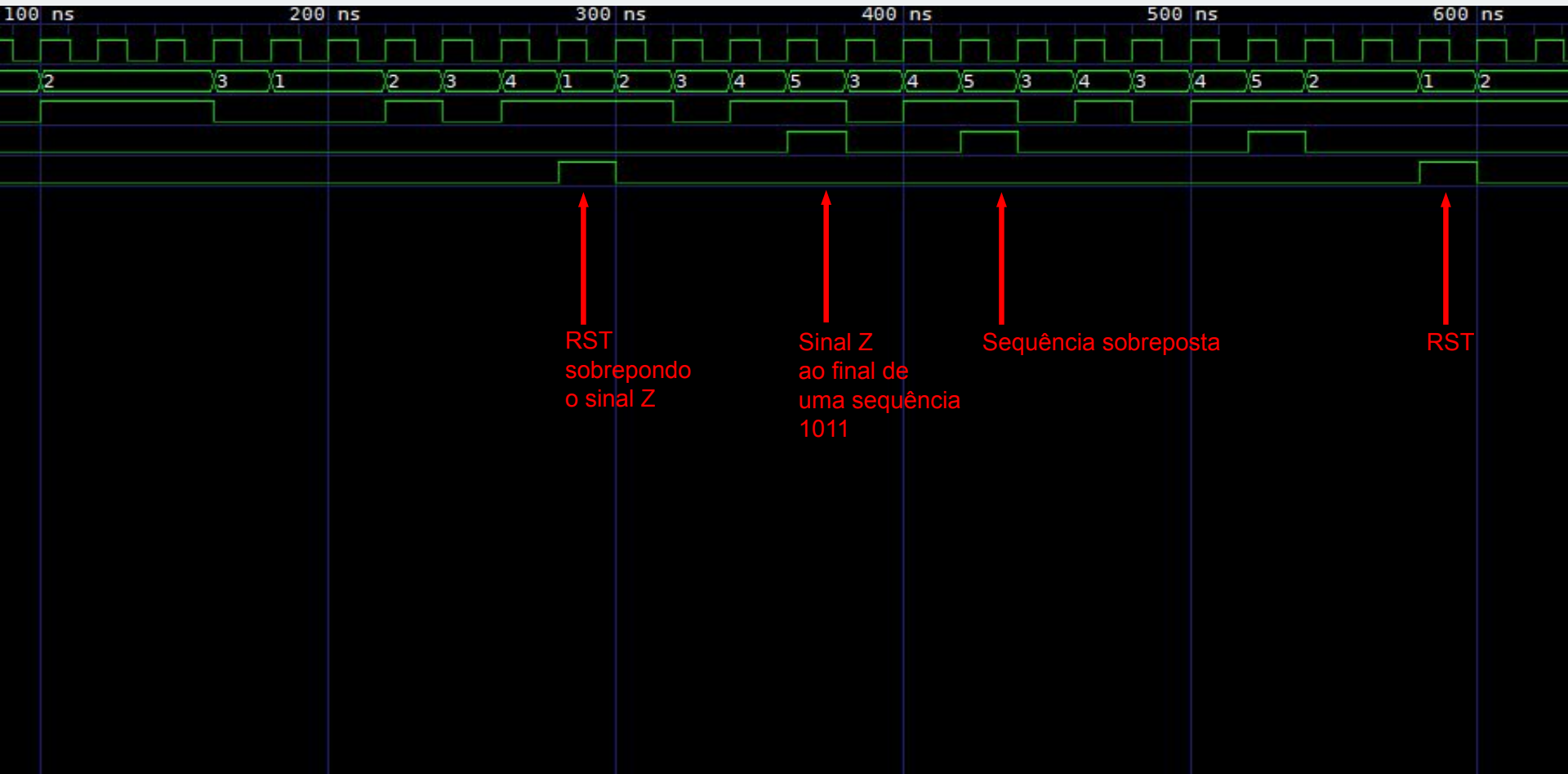

# Diagrama de estados

 



# Fim

